

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ  
СПРАВ  
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

**Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання**

## **ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ**

навчальної дисципліни «Електрообладнання повітряних суден та  
безпілотних літальних апаратів»

вибіркових компонент

освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

*141. Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка  
(Електромеханіка)*

**за темою № 2 - Протипожежний захист**

**Кременчук 2023**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Науково-методичною радою  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол від 30.08.2023 № 7

**СХВАЛЕНО**

Методичною радою  
Кременчуцького льотного коледжу  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол від 28.08.2023 № 1

**ПОГОДЖЕНО**

Секцією Науково-методичної ради  
ХНУВС з технічних дисциплін  
Протокол від 29.08.2023 № 7

Розглянуто на засіданні циклової комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання, протокол від 28.08.2023р № 1

**Розробник:**

Викладач циклової комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання,  
спеціаліст вищої категорії Хебда А.С.

**Рецензенти:**

1. *K*  
.т.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист циклової комісії  
авіаційного і радіоелектронного обладнання Шмельов Ю.М.
2. *I*  
нженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної  
техніки ТОВ «ЕЙР ТАУРУС» Калінін О.В.

## **План лекції**

1. Протипожежна система вертольоту Mi-2
2. Протипожежна система вертольоту Mi-8
3. Протипожежна система вертольоту Mi-8МТВ
4. Протипожежна система вертольоту H-225

### **Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті**

#### **Основна:**

1. Авіаційні радіоелектронні системи / О.О.Чужа, О.Г. Ситник, В.М. Хімін, О.В. Кожохіна. – К.:НАУ, 2017. – 264с.-
2. Авіоніка: навч. посіб. / В.П. Харченко, І.В. Остроумов. – К. : НАУ, 2013. – 272 с.
3. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден. / В.О. Рогожин, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкин. Підручник. – К.: НАУ, 2005. – 316с.
4. Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнання. Навч. посіб. / А.В. Скрипець. – К.:НАУ, 2003. – 396с.

#### **Допоміжна:**

1. Едині конспекти по AiPEO Mi-2 на цикловій комісії.
2. Керівництво з льотної експлуатації вертольота Mi-2 - М.: Департамент повітряного транспорту, 1996.
3. Конспекти лекцій з базової підготовки технічного персоналу згідно вимог Part-66, Part-147 ( Модуль 3, 13, 14)

### **Інформаційні ресурси в Інтернеті**

1. [http://aviadocs.com/RLE/Mi-2/CD1/IYETO/MI-2\\_IYETO\\_kn2.pdf](http://aviadocs.com/RLE/Mi-2/CD1/IYETO/MI-2_IYETO_kn2.pdf)
2. [http://aviadocs.com/RLE/Mi-2/CD1/IYETO/MI-2\\_IYETO\\_kn3.pdf](http://aviadocs.com/RLE/Mi-2/CD1/IYETO/MI-2_IYETO_kn3.pdf)
3. [http://aviadocs.com/RLE/Mi-2/CD1/IYETO/MI-2\\_IYETO\\_kn1\\_ch2.pdf](http://aviadocs.com/RLE/Mi-2/CD1/IYETO/MI-2_IYETO_kn1_ch2.pdf)
4. [http://aviadocs.net/RLE/Mi-2/CD1/RTO/Mi-2\\_RTO-75EP\\_ch2.pdf](http://aviadocs.net/RLE/Mi-2/CD1/RTO/Mi-2_RTO-75EP_ch2.pdf)

## Текст лекції

### 1. Протипожежна система вертольоту Mi-2

#### 2.1.1 Призначення та склад протипожежної системи.

Для ліквідації пожежі в разі виникнення його в відсіках двигунів або редукторному відсіку вертоліт обладнаний системою пожежогасіння та сигналізації. Робота системи пожежогасіння зображене на рис.2.1

На вертоліті є три черги пожежогасіння, у тому числі перша спрацьовує автоматично або включається вручну за допомогою кнопки, а друга і третя вмикається тільки вручну.

До складу системи входять:

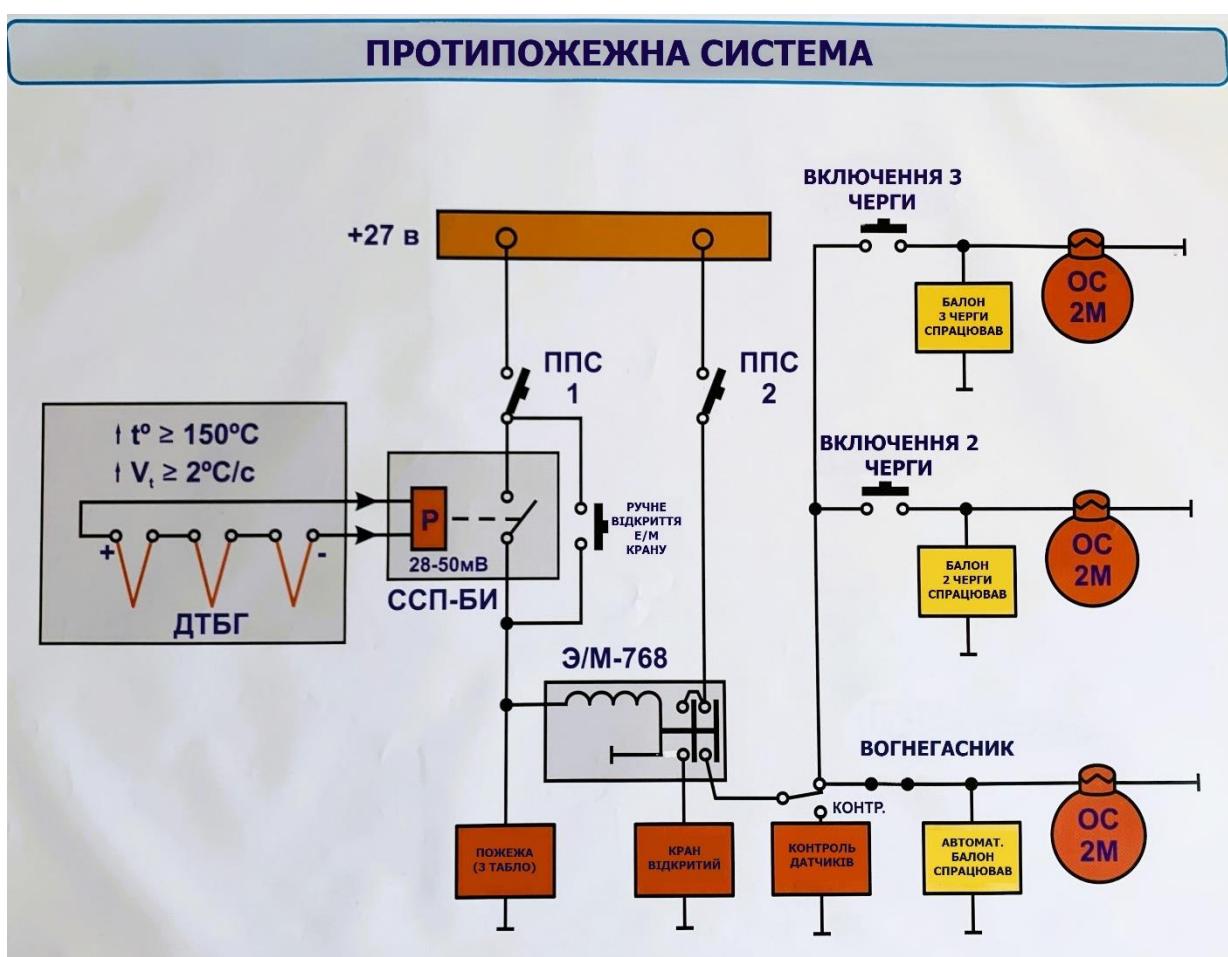


Рисунок - Схема роботи протипожежної системи

-3 балона ОС-2 з вогнегасною рідиною, по одному в кожній черзі пожежогасіння, на яких встановлені піроголовки ГЗСМ з піропатронами ПП-3 та манометрами МГ-250М.

- блок протипожежних кранів типу 781 200, що складається з трьох кранів, виконаних в одному корпусі,

- трьох систем сигналізації пожежі ССП-6, що складаються з виконавчих блоків ССП-6БІ і датчиків ДПС-1АГ або ДТБГ,

- протипожежний щиток верхнього електропульту, встановлений в кабіні льотчика. На щитку протипожежної системи розташовані сигнальні лампочки і кнопки пожежогасіння.(Рис.2.2)



Рисунок - Щиток протипожежної системи

#### Піроголовка ГЗСМ

Піроголовка ГЗСМ служить для замикання і випуску вогнегасної суміші з балона вогнегасника.

Розрив піроголовки відбувається під час вибуху пиропатрона ПП-3, встановленого в піроголовці.

Вибух пиропатрона відбувається в результаті нагріву електричного нагрівача, який знаходитьться всередині пірапатрона.

Основні технічні дані піроголовки ГЗСМ наведені в табл..

#### Таблиця - Основні технічні дані ГЗСМ

Напруга в ланцюзі пиропатрона	27 в ± 10%
Робочий тиск	125 кг / см <sup>2</sup>
Тиск розриву захисної мембрани	200 + 20 кг / см <sup>2</sup>
Допустиме підвищення тиску при підвищенні температури	до + 60 ° С не більше 135 кг / см <sup>2</sup>
Вага не більше	1,45 кг

#### Блок протипожежних кранів 781200

Блок протипожежних кранів 781200 призначений для подачі вогнегасної суміші з балона в відповідний відсік вертольоту.

Блок складається з трьох кранів, змонтованих в загальному корпусі.

Управління краном виробляється електромагнітом.

Основні технічні дані протипожежних кранів 781200 наведені в табл

Таблиця 2.2 – Основні технічні дані протипожежних кранів 782200

Напруга живлення	27 в + 10%
Струм, споживаний при включені не більше	8 А
Мінімальна напруга спрацювання	18 В
Робочий тиск	100 кг / см <sup>2</sup>
Вага	5,4 кг



Рисунок - Блок протипожежних кранів 781200

### Система ССП-6

Система ССП-6 , що складається з виконавчого блоку ССП-6БІ, до якого підключаються три групи датчиків ДПС-1АГ або ДТБГ (всього 9 шт.). Забезпечує сигналізацію пожежі і автоматичне включення першої черги пожежогасіння. Виконавчий блок ССП-6БІ змонтований в металевому корпусі з штепсельних роз'ємом.



## Рисунок - Виконавчі блоки ССП-6БІ

На корпусі розташовані три кнопки контролю системи.



Рисунок - Датчик протипожежної системи

Принцип дії виконавчого блоку полягає в прийомі сигналу термоелектрорушійної сили трьох послідовно з'єднаних датчиків сигналізаторів і видачі сигналу для автоматичного спрацювання протипожежної системи та для сигналізації про виникнення пожежі.

Датчики-сигналізатори включають в себе чутливі елементи, кожен з котрих зібраний з 8 хромель-алюмелевих термопар, зварених послідовно.

Основні технічні дані виконавчого блока ССП-6 наведені в табл. 2.3.

Таблиця - Основні технічні дані ССП-6

Температура спрацювання системи при швидкості наростання температури середовища, що оточує датчик	2 ° С / сек. i одночасно му нагріві датчиків не менше 150 ° С
Швидкість повітряного потоку, обдуваючого датчики	3-4 м / сек.
Інерційність системи	
при охопленні датчиків полум'ям не більше	0,5 сек.
при перенесенні датчиків за час порядку	0,1 сек.
з повітряного середовища з температурою + 60 ° С в повітряне середовище	
з температурою	+ 350 ° С i при охолоджен ні їх
зі швидкістю	3-4 м / сек. не більше 1 сек.

Система приходить в стан готовності до дії після гасіння пожежі при зниженні температури середовища	від 300-350 ° С до температури 130 ° С протягом не більше 2 сек.
Система сигналізації не дає помилкових спрацьовувань при зміні температури	
в місцях установки датчиків в межах	від -60 ° С до + 130 ° С зі швидкістю наростання
температури не більше	1 ° С / сек.
Напруга живлення	27 в ± 10%
Вага комплекту	не більше 1,85кг

### 2.1.2 Робота системи пожежогасіння, принцип роботи системи пожежогасіння

Гасіння пожежі на вертоліті виконується шляхом подачі розпорошеної вогнегасної рідини в палаючий відсік.

Подача рідини може статися в результаті автоматичного спрацьовування електричної системи, що включає в роботу балон 1-ої черги і відповідний кран, або ж примусово, тобто коли льотчик, нажимаючи відповідну кнопку, призведе до подачі вогнегасної суміші в відповідний відсік вертоліту.

Автоматичне спрацьовування електросистеми станеться тоді, коли виникне термоедс в датчиках-сигналізаторах, що реагують на зміни температури. Виникнення термоерс обумовлено змінами температури навколошнього середовища зі швидкістю 2 ° С / сек при температурі не менше 150 ° С і обдувом сигналізаторів зі швидкістю 3-4 м / сек. Після гасіння пожежі при різкому зниженні температури середовища, що оточує датчики, сигнал про пожежу знімається.

Примусове включення виробляється в разі неспрацьовування автоматики і при необхідності включення балона другої і третьої черги.

При виникненні пожежі в будь-якому відсіку, в відповідних датчиках-сигналізаторах наводиться термоерс. При цьому в виконавчих блоках спрацьовують поляризовані реле і видається сигнал на включення лампочок перевірки системи, лампочки "Пожежа", встановленої на противожежному щитку, і реле. Реле, спрацьовує, замикає ланцюг живлення лампочок сигналізації про пожежу у відповідному відсіку, встановлених на противожежному щитку, лампочки "пожежа", установленої на приладовій дощці льотчика, і обмотки електромагнітного крана відповідного відсіку. При спрацюванні крана загоряється сигнальна лампочка "Кран відкритий" на противожежному щитку і з клеми 2 крана напруга подається на обмотку реле. Через контакти реле і підключений до джерела живлення на проголовку

ГЗСМ балона першої черги. Таким чином автоматично спрацьовує балон першої черги і вогнегасна рідина через відповідний кран подається в відсік, де виникла пожежа При цьому на протипожежному щитку загортається сигнальна лапочка «Автомат. Балон 1-ої черги спрацював.» При виявленні пожежі, якщо автоматика не спрацювала, гасіння пожежі проводиться натисканням кнопок. Надалі робота відбувається в тій же послідовності, що і при автоматичному спрацьовуванні. У цьому випадку реле не спрацьовують. Якщо пожежа від балона першої черги не ліквідована, то необхідно використовувати балон 2 або 3 черги. Для цього достатньо натиснути на протипожежному щитку відповідно кнопку. При спрацьовуванні цих балонів на протипожежному щитку загортається сигнальна лампочка або «Балон 2-ої черги спрацював» або «Балон 3-ої черги спрацював».

У разі, коли балон автоматичного спрацьовування першої черги витрачений, а при подальшому польоті виникає необхідністю гасіння пожежі в будь-якому відсіку, тоді при використанні балона другою або третьою черги можуть бути два випадки.

1) При виникненні пожежі система сигналізації спрацювала і кран відкрився, але гасіння пожежі не відбувається через відсутність вогнегасного складу в балоні автоматичного включення. У такому випадку досить натиснути на кнопку. При цьому балон другою або третьою черги спрацює і через відкритий кран вогнегасна рідина буде подана н палаючий відсік.

2) При виникненні пожежі система сигналізації не спрацювала і кран палаючого відсіку залишився в закритому положенні. В цьому випадку необхідно спочатку натиснути на кнопку або автоматичного спрацьовування першої черги, а потім на кнопку балона другої черги або на кнопку балона третьої черги. При натисканні на одну з кнопок відкривається пожежний кран відповідного палаючого відсіку, а при натисканні на кнопку або не спрацьовує балон відповідної черги. Після ліквідації пожежі кран даного відсіку залишається відкритим, так як обмотка електромагніту підключається на самоподпітку. Лампи продовжують горіти для закриття крана і підготовки системи до роботи необхідно перевести вимикач в положення «КОНТРОЛЬ» а потім в положення «ВКЛ».

Після установки вимикача в положення «ВКЛЮЧЕНО» будуть горіти сигнальні лампочки спрацьованих балонів.[6]

#### *Перевірка протипожежної системи*

На щитку ППС перемикач поставити в положення «КОНТРОЛЬ», при цьому ланцюги піропатронів будуть розімкнені, що виключає можливість розряду балонів під час перевірки

Включити джерело постійного струму, АЗСи «1-а черга», «2-а черга» - загориться табло «Контроль датчиків перевіривши вимкни»

Дати вказівку послідовно натискати на кнопки перевірки датчиків на виконавчих блоках ССП-ББІ у радіовідсіку. При цьому мають загорятися табло «Пожежа» на щитку ППС, табло «Пожежа» на приладовій дошці, табло відповідного відсіку та «Кран відкритий» та лампи біля виконавчих блоків.

Натисканням кнопок на щитку ППС перевірити ручне відкриття електромагнітних кранів. При цьому повинні загорітися табло відповідного відсіку та «Кран відкритий».

Переконайтесь, що всі крани закриті /табло «Кран відкритий» не горить/ і перевести перемикач у положення «УВІМКН.» - табло «Контроль датчиків перевіривши вимкни» згасне, система готова до гасіння пожежі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо кран «залип», то табло «Кран відкритий» продовжує горіти після відпускання кнопки. Пілот повинен вимкнути АЗСи та викликати техніка. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ в таких випадках ставити перемикач у положення «Увімк.», оскільки розрядиться 1 балон.[17]

### *Експлуатація у польоті протипожежної системи.*

Під час пожежі загоряться 3 червоні табло сигналізації пожежі 2 табло «Пожежа» на щитку ППС та на приладовій дошці та табло вибору відсіку, у якому сталася пожежа, «Кран відкритий» та «Автомат.балон 1-ї черги спрацював».

#### Пілот повинен:

- Впевнитися візуально насправді чи є пожежа.
- Зупинити двигун /при пожежі в ньому/.
- Вимкнути генератор зупиненого двигуна.
- Не раніше, ніж через 5-6 сек. перевірити ліквідовано пожежу чи ні по табло «Пожежа» на щитку ППС.

Якщо пожежа ліквідована, то табло «Пожежа» згасне – необхідно короткочасним переведенням перемикача на щитку ППС в положення «Контроль» закрити кран відсіку, що горів.

- Якщо пожежа не ліквідована 1-м балоном, то табло «Пожежа» на щитку ППС продовжує горіти - необхідно включити балон 2-ї черги, а при необхідності і 3-ї балон натисканням на кнопки.

**ПРИМІТКА:** Якщо пожежа виявлена візуально або кран не відкрився автоматично, відкрийте кран вручну, натиснувши на відповідну кнопку під табло відсіку. Після відкриття крана спрацює 1 балон.

Здійснити посадку.[17]

## **2. Протипожежна система вертолітоту Mi-8**

Для виявлення і ліквідації пожежі в рухових і редукторних відсіках, а також у відсіку керосинового обігрівача вертоліт обладнаний системою пожежогасіння, яка включає:

- систему електричної сигналізації про пожежу ССП-ФК;
- два блоки протипожежних клапанів 781100;
- чотири балони ОС-2 з вогнегасної рідиною;
- систему підвідних і розпилюючих трубопроводів.

Гасіння пожежі проводиться шляхом подачі вогнегасної рідини з балонів ОС-2 у відповідний відсік. При гасінні пожежі балони використовуються в дні черги: два балони першої черги - автоматичної дії і два балони другої черги - примусового спрацьовування.

При відмові автоматики балони першої черги можуть бути також використані примусово шляхом натискання та відповідну кнопку.

Система сигналізації про пожежу ССП-ФК

Система сигналізації про пожежу ССП-ФК призначена для подачі світлового сигналу про виникнення пожежі в захищаються відсіках вертолітота і автоматичного включення системи пожежогасіння. У систему входять:

- 36 датчиків ДТБГ з розетками ССП-2 I-PM;
- 2 виконавчих блоку ССП-ФК-БІ;
- 8 сигнальних ламп СМ-28;
- 4 автомати захисту мережі АЗСГК-Ю;
- вимикач системи ВГ-15К-2С;
- 6 кнопок;
- перемикач 2ППГ-15К контролю системи.

Робота системи ССП-ФК заснована на використанні термоелектрорушійної сили, що виникає в датчиках при зміні температури навколошнього середовища, для спрацьовування поляризованого реле виконавчого блоку.

Датчики ДТБГ розміщені по три групи в кожному руховому відсіку; чотири групи датчиків знаходяться в редукторному відсіку і дві групи - у відсіку гасового обігрівача. Кожна група складається з трьох послідовно з'єднаних датчиків, підключених до поляризованим реле виконавчих блоків. При виході з ладу будь-якої групи датчиків працездатність інших груп зберігається.

Виконавчі блоки ССП-ФК-БІ встановлені в радіовідсіку по лівому борту між шпангоутами № 1 і № 15.

Управління системою пожежогасіння здійснюється з щитка протипожежної системи на середньої панелі електропульта льотчиків. Там же встановлені сигнальні табло.

Ланцюги управління системою пожежогасіння підключені до акумуляторної шини.

Датчик ДТБГ. Чутливим елементом 3 (рис. 1) датчика ДТБГ є диференціальна термобатарея, зібрана з семи послідовно з'єднаних хромель-копелевих термопар.

Діаметр електродів термопари дорівнює 0,2 мм. Робочими малоінерційними спаями двох термобатарей є кульки діаметром 0,3-0,5 мм, що виходять в результаті зварювання двох електродів.


Для забезпечення механічної міцності термобатареї і для отримання більшої маси неробочих (інерційних) спаїв 4 (в порівнянні з робочими

2) служать стійки 5. Робочі і неробочі спаї розташовані відкрито без ізоляції від зовнішнього середовища. Підстава датчика 6 виготовляється з термостійкої пластмаси,: в якій армовані контактні штири 7 з нержавіючої сталі. Контактні штири мають різні діаметри: плюсовий 2 мм, мінусовий 1,5 мм. До верхніх частин штирів приварюються електроди термобатареї: хромелевий до плюсовоого, копелеві - до мінусової. Зверху термобатарея закрита ковпачком 1 з вікнами. Кріплення датчика до розетки ССП-2 I-PM здійснюється за допомогою гайки 8.

Принцип роботи датчика укладаєте в наступному: при швидкому нагріванні чутливого елемента малоінерційні спаї нагріваються значно швидше інерційних, в результаті чого виникає різниця температур .нагріва спаїв термобатареї і на виході датчика з'являється термоелектрорушійна сила ЕРС.


Виконавчий блок ССП-ФК-БІ виконує наступні функції:

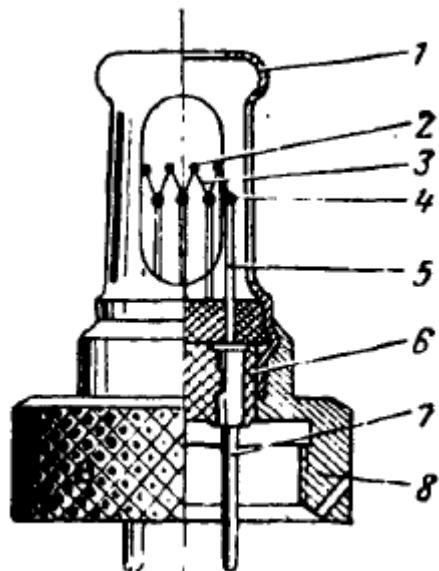- приймає сигнали від датчиків;
- подає харчування на реле протипожежної системи того відсіку, з якого отримано сигнал про пожежу;
- забезпечує перевірку справності і готовності до дії системи сигналізації.




Датчик ДТБГ системи сигналізації про пожежу ССП-ФК:

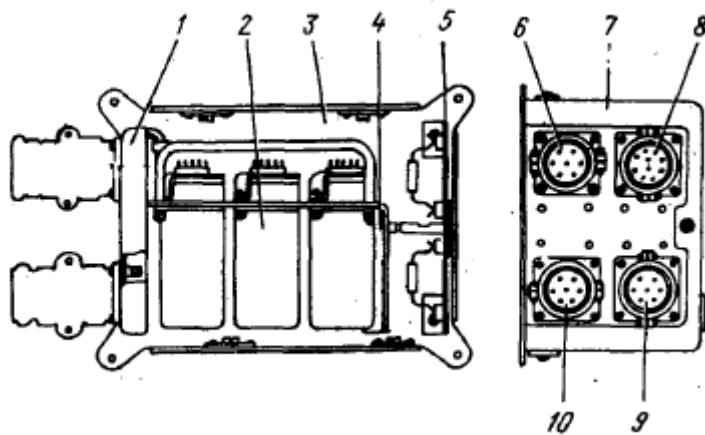- 1 - ковпачок; 2 - робочий (малоінерційний) спай; 3 - чутливий елемент; 4 - неробочий (інерційний) спай; 5 - стійка; 6 - підставка;  
7 - контактний штир; 8 - накидна гайка



Виконавчий блок ССП-ФК-БІ:

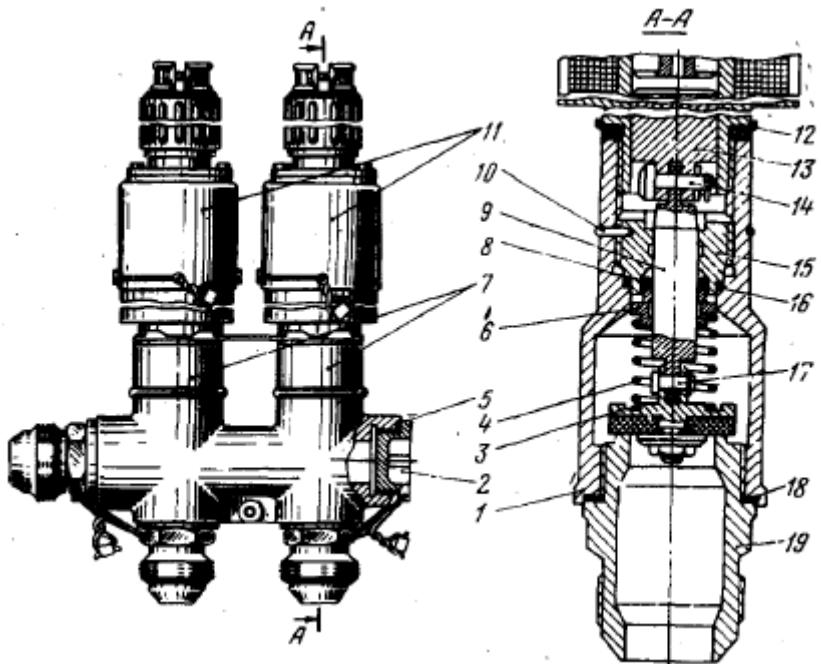- 1 - панель; 2 - реле РПС-5; 3 - підставка; 4 - шасі; 5 панель з опором; 6 - штепсельної вилки; 7 - кришка; 8 - штепсельної вилки; 9 - штепсельної вилки; 10 - штепсельної вилки



Блок протипожежних клапанів 781100:

1 - корпус клапанів; 2 - заглушка; 3 - затвор; 4 - пружина; 5, 16, 18 - ущільнювальні кільця; 6 - втулка; 7 - клапани; 8 - фторопластові кільце ущільнювача; 9 - плунжер; 10 - кільце; 11 - електромагніти 94Д; 12 - шайба; 13 - якір електромагніту; 14, 17 - валики; 15 - напрямна втулка; 19 - штуцер виходу вогнегасної рідини

Основні технічні дані системи сигналізації про пожежу ССП-ФК

Напруга живлення ..... 27 В ± 10%

Температура спрацювання системи при швидкості наростання температури	середовища	навколошнього	датчик
.....	.....	.....	.....
	2 ° С / с,		

швидкість повітряного потоку, що обдуває датчики, 3-4 м / с. .... не більше 150 ° С

Система зберігає свою працездатність при змінах температури навколошнього середовища в межах:

- для виконавчого блоку від -60 до + 70 ° С
- для датчиків і розеток від -60 до + 350 ° С,

Електричний опір датчика. .... не більше 2,5 Ом


Час приходу системи в стан готовності до дії після гасіння пожежі при різкому зниженні температури середовища від 250 до 80 ° С ..... не більше 2 з

Блок протипожежних клапанів 781100 призначений для дистанційного керування подачею вогнегасної рідини в трубопроводи системи пожежогасіння. На вертоліті є два блоки протипожежних клапанів, встановлені в редукторному відсіку праворуч.

Блок протипожежних клапанів складається з двох клапанів 7 і двох електромагнітів 94Д (11), що працюють незалежно один від одного. Електромагніти вкрученні в різьбові отвори корпусу 1 клапанів і законтрити спеціальними шайбами 12.

Під кожухом електромагніту встановлено блокувальний пристрій, автоматично включає струм в ланцюзі піропатронів і сигнальних ламп.

Зверху на кінці електромагніту встановлений штепсельної вилки для підключення в ланцюг системи пожежогасіння. Коли електромагніт знеструмлений, пружина 4 притискає затвор 3 до сідла, штуцер а, перекриваючи отвору входу і виходу. При подачі живлення в ланцюг обмотки електромагніту якорь останнього притягається до столу і відводить з'єднані з ним затвор від сідла штуцера виходу. В кінці ходу якоря блокувальний пристрій замикає ланцюга харчування піропатронів і сигнальних ламп. Піропатрони спрацьовують і вогнегасна рідина, що знаходиться в вогнегасниках під тиском, направляється по трубопроводах через відкритий клапан блоку у відповідний відсік.

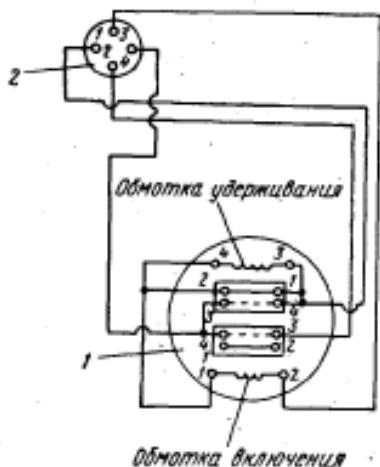

Принципова електрична схема електромагніту 94Д:

1 - електромагніт 94Д; 2 - штепсельної вилки ШР20ПФНШ8:

- кліма «1» - від вимикача системи і кнопки ручного відкриття крана; кліма «2» - до лампи табло «Край відкритий»; кліма «3» - «маса»; кліма «4» - від вимикача системи

#### Основні технічні дані електромагніту 94Д

Напруга харчування .....	$27 \text{ В} \pm 10\%$
Максимальний струм при включені не більше .....	8 А
Максимальний струм при утриманні .....	не більше 0,4 А
Час спрацювання клапана .....	не більше 1с
Максимальна тривалість одного безперервного включення .....	не більше 20 хв

#### Робота системи пожежогасіння

Для підготовки протипожежної системи до роботи повинні бути включені автомати захисту мережі протипожежної системи 574, 528, 568, 570 і вимикач «Включення системи» (567), а перемикач - «Огнетуш.- Контр, датчиків» (530) повинен стояти в положенні « Огнетуш. ».

При виникненні пожежі в будь-якому з відсіків (наприклад, у відсіку лівого двигуна) в датчиках ДТБГ (557, 556 або 558) через підвищення

температури створюється термоелектрорушійна сила, яка надходить на поляризоване реле РПС-5 виконавчого блоку ССП-ФК-БІ (562).

Реле спрацьовує і посиленій сигнал з блоку через штир 8ШР4 надходить на керуючу обмотку проміжного реле ТК.Е53ПД 42).

Реле 542 спрацьовує і утворює три ланцюги:

- акумуляторна шина - автомат захисту мережі 568 - вимикач системи 567 - контакти 5-2 проміжних реле 548 і 529 - контакти 5-6 реле 542 - лампа 540 - «маса». Загоряється лампа 540 табло «Пожежа у відсіку лівого двигуна»; контакти 2-3 реле 542 - штири 16 і 11 штепсельного роз'єму РК протипожежної системи-штир 1 ШР крана 569пожаротушення лівого двигуна - обмотка електромагніту крана -

штир 3 ШР крана - «маса».

Кран спрацьовує на відкриття;

- «плюс» з контакту .виключателя системи 507

-контакти перемикача 530 - штир 10 ШР РК

-контакти 2-11-10 реле 531 - штир 3 ШР РК

- замкнуті контакти 'кнопки 521 «Як вимкнути сигнал пожежі»

- штир 24 ШР РК

- замкнувшись контакти 8-9 реле 542

- керуюча обмотка реле 542 - «маса». Реле 542 стає на само-  
блокування.

При повністю відкритому крані замикаються дві пари контактів, змонтованих в корпусі крана.

Через одну замкнуту пару контактів обмотка електромагніту крана, підключається на самоподпітку по наступній ланцюзі: акумуляторна шина вимикач системи 567 - контакти перемикача 530 - контакти 2-1 проміжного реле 537 -контакт 1 реле ТКЕ2ШД (582) - штир 9 ШР

РК - штир 4 ШР крана 569/11 пожежогасіння редукторного відсіку - штир 4 ШР крана 569пожаротушення лівого двигуна - замкнуті контакти всередині крана 569- обмотка електромагніту - штир 3 ШР крана - «маса».

Через другу замкнуту пару контактів напруга подається на лампу 550 табло «Кран відкритий» і на керуючу обмотку проміжного реле ТКЕ62ПД (533) наступним ланцюгах:

- «плюс» штиря 4 ШР крана 569 - замкнуті контакти всередині крана-штир 2 ШР крана 569 -штир 2 ШР .крана 569/11 -штири 10-11

ШР РК. протипожежної системи - лампа 550 - «маса». Загоряється лампа 550 табло «Кран відкритий»;

штири 10-11 ШР РК - контакти 5-4 проміжного реле 531- керуюча обмотка реле 533- «маса». Реле 533 спрацьовує і забезпечує подачу живлення на. Піропатрони 591 і 534 балонів № 1 і № 2 автоматичної черги пожежогасіння.

До цього моменту всі Піропатрони ПП-3 (591, 534, 537, 564) були підключені до ланцюга: автомат захисту мережі (528) -штир 9 ШР РК - клема 2 реле часу ТВЕ-101В (529) - керуючі обмотки реле блокування сигналізації ТКЕ 21ПД (523, 535, 538, 565). До цієї ж ланцюга були підключені сигнальні лампи табло 532 і 539.

При включені автомата захисту мережі 528 реле 523, 535, 538, 565 спрацювали і відключили лампи від зазначеної ланцюга, Піропатрони виявилися під напругою, проте спрацьовування їх не відбулося, тому що струм, що надходить до них через керуючі обмотки реле 523, 535, 538, 565, недостатній для спрацьовування. Тільки після спрацьовування реле 533 на Піропатрони 591 і 534, мінаючи керуючі обмотки реле 523 і 535, подається струм, достатній для спрацьовування пиропатронов, .по ланцюга:

акумуляторна шина - автомат захисту мережі 528 - контакти перемикача 530 - штир 8 ШР РК - контакти 8- 7 реле 53 / - замкнувшись контакти 5-6 і 2-3 реле 533 - штирі 3 і 1 ШР РК - Піропатрони 591 і 534 - «маса».

Піропатрони 591 і 534 спрацьовують, огнегасячий состав з балонів № 1 і № 2 автоматичної черги викидається в зону пожежі. При спрацьуванні пиропатронов розриваються ланцюга (відключається «маса») харчування керуючих обмоток реле 523 і 535. Контакти 2-1 цих реле замикаються і утворюють ланцюг: акумуляторна шина - автомат захисту мережі 525 - штир 9 ШР РК - клема 2 реле 529 - контакти реле 529 і 535 - штир 21 ШР РК - лампа 532 - «маса». Загоряється лампа 532 табло «Спрацювали балони автоматичної черги».

Аналогічна робота схеми під час пожежі в будь-якому з відсіків «ромі редукторного відсіку. У схемі останнього відсутня, самоблокування живлення керуючої обмотки реле 548.

При користуванні системою пожежогасіння можуть виникнути такі випадки.

1. Балони автоматичної черги спрацювали, але пожежа у відсіку не ліквідували. В цьому випадку необхідно натиснути на кнопку 536 ручного пожежогасіння.

При цьому утворюється ланцюг: «плюс» штиря 2 ШР крана 569/1 пожежогасіння (як і раніше розглядається випадок пожежі в відсіку лівого двигуна) штирі 10-11 ШР РК - контакти 5-4 реле

531- штир 4 ШР РК - замкнуті контакти кнопки 535 - штир 23 ШР РК - керуюча обмотка проміжного реле ТКЕ52ПД (524) - «маса».

Реле 524 спрацьовує і подає живлення від акумуляторної шини через автомат захисту мережі 570, штир 7 ШР РК, контакти 2-3 і 5-6 реле 524.

штирі 4 і 2 ШР РК на Піропатрони 537 і 564 балонів № 3 і № 4 ручної черзі. Піропатрони спрацьовують, і вогнегасячий состав з балонів подається в відсік для гасіння пожежі.

При спрацьуванні піропатронів 537 і 564 розриваються ланцюга харчування керуючих обмоток реле 533 і 555. Реле вимикаються і через їх замкнувшись контакти 2-1 підключений до джерела живлення на лампу 539 табло «Спрацювали балони ручної черзі».

2. Автоматична черга не спрацювала, т. Е.кран відсіку не відкрився і не включилося табло, що сповіщає про відкриття крана (табло про пожежу в даному відсіку горить). В цьому випадку необхідно натиснути кнопку 549, 552, 543 або 546 включення електромагнітного «крана відсіку, в якому виникла пожежа. Наприклад, пожежа виникла у відсіку лівого двигуна. Необхідно натиснути на кнопку 543. При цьому живлення від акумуляторної шини через автомат захисту мережі 574, замкнуті контакти кнопки 543, штирі 16 і 11 ШР РК, штир 1 ШР крана 559/1 надійде на електромагніт крана. Краї спрацює,

загориться лампа 550 табло «Кран відкритий» і спрацюють балони автоматичної черги аналогічно вищеписаному.

3. При пожежі в одному з відсікає балони автоматичної черги були витрачені, а в подальшому виникла необхідність гасіння пожежі в іншому відсіку.

В цьому випадку вимикач протипожежної системи 557 варто вимкнути і знову включити (якщо це не було зроблено після ліквідації попередньої пожежі) При виключенні системи обмотка електромагніту «крана, яка

перебуває на самоподпітке, знеструмиться і кран закриється, а при повторному включені вимикача 507 система знову прийде в вихідне положення.

З огляду на те, що ланцюга харчування керуючих обмоток реле 539, 542 і 545 блоковані і після спрацювання реле отримують живлення від акумуляторної шини через замкнуті контакти кнопки 521, лампи 590, 540 і 544 табло «Пожежа у відсіку» продовжуватимуть горіти і після ліквідації пожежі.

Для виключення табло необхідно натиснути на кнопку 521 «Як вимкнути сигнал пожежі». Горіння лампи табло після натискання на кнопку 521 свідчить про те, що пожежа в даному відсіку з ліквідований.

У зв'язку з відсутністю самоблокировки харчування керуючої обмотки реле 548 лампа табло «Пожежа в редукторному відсіку» ворожить, одночасно з ліквідацією пожежі в цьому відсіку і натисканням кнопки «вимкнути сигнал пожежі» при цьому не потрібно.

#### Перевірка системи пожежогасіння

Для перевірки системи пожежогасіння необхідно перемикач 530 «Огнетуш.- Контр, датчиків» поставити в положення «Контр, датчиків».

Перемикач 555 контролю повинен бути вимкнений.

При включені вимикача системи 557 утворюються такі ланцюги:

- акумуляторна шина - автомат захисту мережі 553 - контакти вимикача 557 - контакти перемикача 530 - лампа 57 / - «маса». Лампа 571 табло «Контр, датчиків» загоряється;

- «плюс» з контактів перемикача 530

-штирь 26 ШР РК протипожежної системи - керуюча обмотка реле ТКЕ101В (529) - «маса». Реле 529 спрацьовує і замикає ланцюг харчування керуючої обмотки реле ТКЕ54ПД1У (531) -по ланцюгу: акумуляторна шина - автомат захисту мережі 523 - штир 9 ШР РК - контакти 2-3 реле 529 - керуюча обмотка реле 531 - «маса».

Реле 531 спрацьовує і розмикає ланцюг живлення керуючої обмотки реле 533 з метою пиропатронов балонів автоматичної черги.

Одночасно з контактів перемикача 530 напруга подається на перемикач 555 контролю датчиків.

Через другу пару контактів перемикача 530 напруга подається на штири 4 ШР електромагнітних кранів 522/7, 522/11, 559/1, 559/11 по ланцюгу:

акумуляторна шина - автомат захисту мережі 523- контакти перемикача 530 - штир 17 ШР РК -контакти 2-1 реле 532 - штир 9 ШР РК - штири 4 ШР кранів.


При установці перемикача 555 на будь-яку групу датчиків ДТБГ перевіряється відсіку відбувається процес, аналогічний роботі схеми три виникненні пожежі в даному відсіку: загоряється лампа 547, 590, 540 або 544 табло, що сповіщає про пожежу в перевіряється відсіку, відкривається електромагнітний кран відсіку і загоряється лампа 550 табло «Кран відкритий».

Одночасно «плюс» від штиря 2 ШР електромагнітного крана через замкнуті контакти 5-6 реле 531 надходить на обмотку реле ТВЕ101В (581).

Реле 581 спрацьовує і замикає ланцюг керуючої обмотки реле 552, останнє, спрацьовує, відстань між своїх контактів 2-1 розриває ланцюг самоблокировки крана.

Після контролю ланцюга датчиків кожного відсіку при установці перемикача в нейтральне положення обмотка «рана знеструмлюється, електромагніт крана повертається у вихідне положення, лампа табло« Кран відкритий »гасне, і приблизно через 0,5 с відключається реле 581, 582. Якщо ж кран не закриється повністю, контакти його міковимикачів залишаться в замкнутому положенні, реле 581, 582 працюватимуть в режимі «дзвінка», а лампа табло «Край відкритий» буде блимати, бо свідчить про несправність пожежного крана відповідного відсіку.
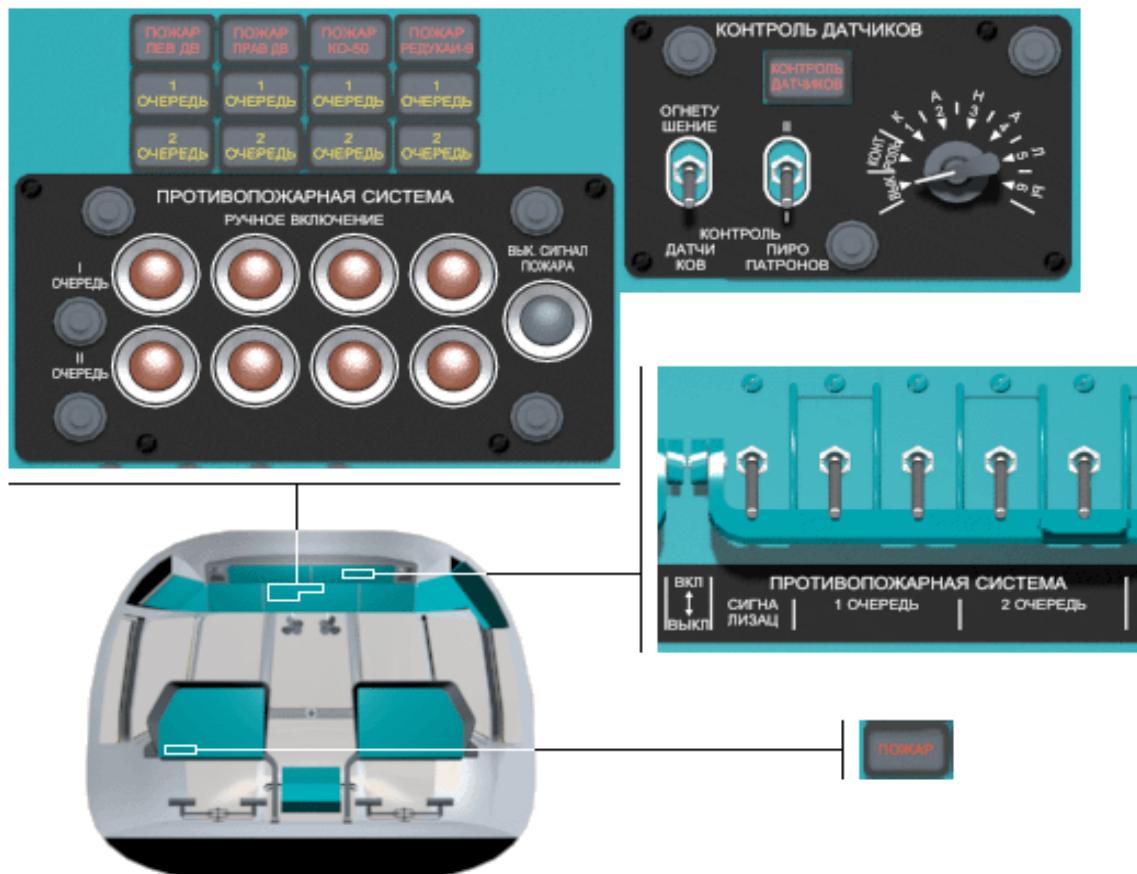
### 3. Протипожежна система вертольота Mi-8 МТВ



Система сигналізації про пожежу ССП-ФК забезпечує:

- виявлення пожежі в захищаються відсіках вертольота;
- оповіщення екіпажу за допомогою світлової сигналізації;
- видачу додаткових сигналів оповіщення на апаратуру мовної інформації РІ-65Б («Алмаз-УП») і апаратуру автоматичної реєстрації параметрів польоту САРПП-12ДМ (БУР-1 -2ж);

- автоматичне включення розрядки балона 1-ї черги в зону того відсіку, з якого отримано сигнал про пожежу;
- індикацію спрацьування засобів пожежогасіння;
- перевірку справності системи і готовності її до дії.

Система ССП-ФК складається з виконавчого блоку ССП-ФК-БИ 2-й серії і з'єднаних з ним шести груп датчиків ДПС - по три послідовно з'єднаних датчика в групі. На вертольоті встановлено три комплекти апаратури ССП-ФК та використані 14 груп датчиків:

- в відсіках головного редуктора і витратного паливного бака - чотири групи;
- в відсіках лівого і правого двигунів ТВ3-117ВМ - по три групи;

- в відсіках двигуна AI-9В і обігрівача КО-50 - по дві групи.

Живлення системи сигналізації про пожежу ССП-ФК здійснюється від акумуляторної шини через автомати захисту мережі «ПРОТИПОЖЕЖНА СИСТЕМА - СИГНАЛІЗАЦІЯ», «ПРОТИПОЖЕЖНА СИСТЕМА - 1 ЧЕРГА», «ПРОТИПОЖЕЖНА СИСТЕМА - 2 ЧЕРГА».

Виконавчі блоки розміщені в кабіні екіпажу на правій етажерці.

Світлова сигналізація про пожежу виводиться на п'ять сигнальних табло з червоними світлофільтрами:

- два табло «ПОЖЕЖА ЛЕВ.ДВ.» і «ПОЖЕЖА ПРАВ.ДВ.» сигналізують про пожежу, яка виникла відповідно в відсіках лівого і правого двигунів;

- табло «ПОЖЕЖА КО-50» сигналізує про пожежу в відсіку обігрівача КО-50;

- табло «ПОЖЕЖА РЕДУК.АІ-9» сигналізує про пожежу в відсіках головного редуктора, витратного паливного бака і двигуна АІ-9В;

- табло «ПОЖЕЖА» - додаткове табло, яке дублює загоряння будь-якого з чотирьох основних.

Чотири сигнальних табло встановлені на щитку сигналізації на середньої панелі електропульту льотчиків. Додаткове табло «ПОЖЕЖА» встановлено на лівій панелі приладів.

Щоб швидше привернути увагу екіпажу до сигналу про пожежу в будь-якому з відсіків, передбачена робота ламп всіх п'яти сигнальних табло в режимі «мигалками».

Одночасно з видачею сигналів оповіщення про пожежу схема системи сигналізації забезпечує автоматичне включення розрядки балонів 1 черги в зону пожежі і світлову індикацію про спрацювання вогнегасників.

Система світлової індикації є вісім жовтих сигнальних табло - чотири табло «1 ЧЕРГА» і чотири табло «2 ЧЕРГА», розміщених на щитку сигналізації на середній панелі електропульта попарно під сигнальними табло пожежі кожного захищається відсіку.

### Основні технічні дані

Напруга живлення	27 В ± 10%
Температура спрацюування системи при швидкості наростання температури середовища, що оточує датчик, $(2 + 0,5) ^\circ \text{C}$ / сек, одночасному нагріванні трьох датчиків і швидкості повітряного потоку, що обдуває датчики, 3-4 м / сек	не більше $150 ^\circ \text{C}$
Температура навколошнього середовища, при якій система зберігає свою працездатність:	
- для виконавчого блоку	від -60 до $+80 ^\circ \text{C}$
- для датчиків і розеток	від -60 до $+250 ^\circ \text{C}$ і п'ятихвилинне вплив полум'ям з температурою 1000-1100 $^\circ \text{C}$
Інерційність системи:	
- при охопленні полум'ям трьох послідовно	не більше 1 сек

з'єднаних датчиків	
- при перенесенні трьох послідовно з'єднаних датчиків з повітряного середовища з температурою 100 ° С в середу з температурою 200 ° С при швидкості повітряного потоку, що обдуває датчики, 3-4 м / сек	не більше 2 сек
Час відпускання системи при різкому зниженні температури середовища до 100 ° С	не більше 3 сек

### Перевірка справності системи ССП-ФК

Схема сигналізації про пожежу передбачає можливість контролю справності системи і готовності її до дії.

Контроль справності системи сигналізації зводиться до перевірки справності ламп сигналізації і контролю справності датчиків.


Перевірка справності ламп і ланцюгів їх живлення здійснюється від вертолітної системи перевірки ламп при включених АЗС «ПЕРЕВІРКА ЛАМП.МІГАЛКА» і вимикачі «мігалками».

При установці перемикача «ПЕРЕВІРКА мігалками - СІГНАЛ.ЛАМП» на центральному пульти льотчиків в положення «ПЕРЕВІРКА мігалками» повинні загорітися в «миготливому» режимі лампи п'яти табло сигналізації про пожежу. У положенні перемикача «ПЕРЕВІРКА СІГНАЛ.ЛАМП» повинні горіти лампи восьми табло «1 ЧЕРГА» і «2 ЧЕРГА». Лампа табло «КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ» перевіряється установкою вимикача «вогнегасіння - КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ» на середній панелі електропульта в положення «КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ» (при включеному АЗС «ПРОТИПОЖЕЖНА СИСТЕМА. Сигналізацією»).

Контроль справності датчиків ДПС і ланцюгів їх живлення здійснюється з щитка «КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ» на середній панелі електропульта після установки вимикача «вогнегасіння - КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ» в положення «КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ»; при цьому на щитку контролю загориться табло «КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ» з червоним світлофільтром, що свідчить про готовність ланцюгів контролю.

Система контролю працює від акумуляторної шини через АЗС «ПРОТИПОЖЕЖНА СИСТЕМА. Сигналізації. » і галетний перемикач «КОНТРОЛЬ ДАТЧИКІВ». Всі 14 груп датчиків ДПС згруповани в шість каналів контролю. Для контролю необхідно перемикач по черзі встановлювати

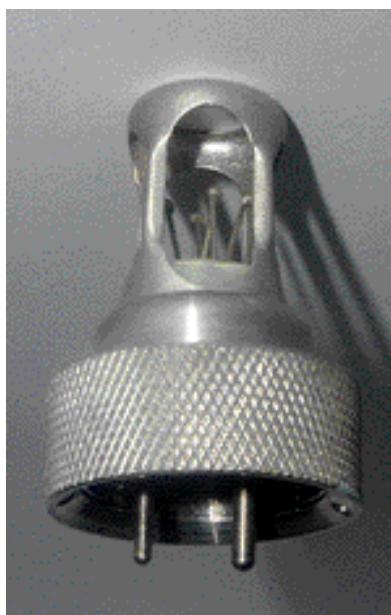в положення перевіряються каналів. При справності датчиків в групах і їх ланцюгів харчування на середньої панелі електропульта і на лівій панелі приладів будуть загорятися відповідні лампи табло, які сигналізують про пожежу.




### Датчик ДПС

Чутливим елементом датчика є диференціальна термобатарея, зібрана з чотирьох послідовно з'єднаних хромель-алюмелеві термопар. Діаметр електродів термопари дорівнює 0,5 мм. Робочим (малоінерційним) спаєм термопари є кулька

діаметром 1,4 мм, що утворюється при зварюванні двох електродів.

Підстава датчика - з термостійкої пластмаси, армованої контактними штирями з нержавіючої сталі. Контактні штири мають різний діаметр: «плюсової» - 2 мм, «мінусової» - 1,5 мм. До верхніх частин штирів приварені електроди термобатареї: хромелевий - до «плюсової», алюмелеві - «мінусової». Зверху термобатарея закрита ковпачком з вікнами. Датчик кріпиться до розетки ССП-2 I-PM гайкою.

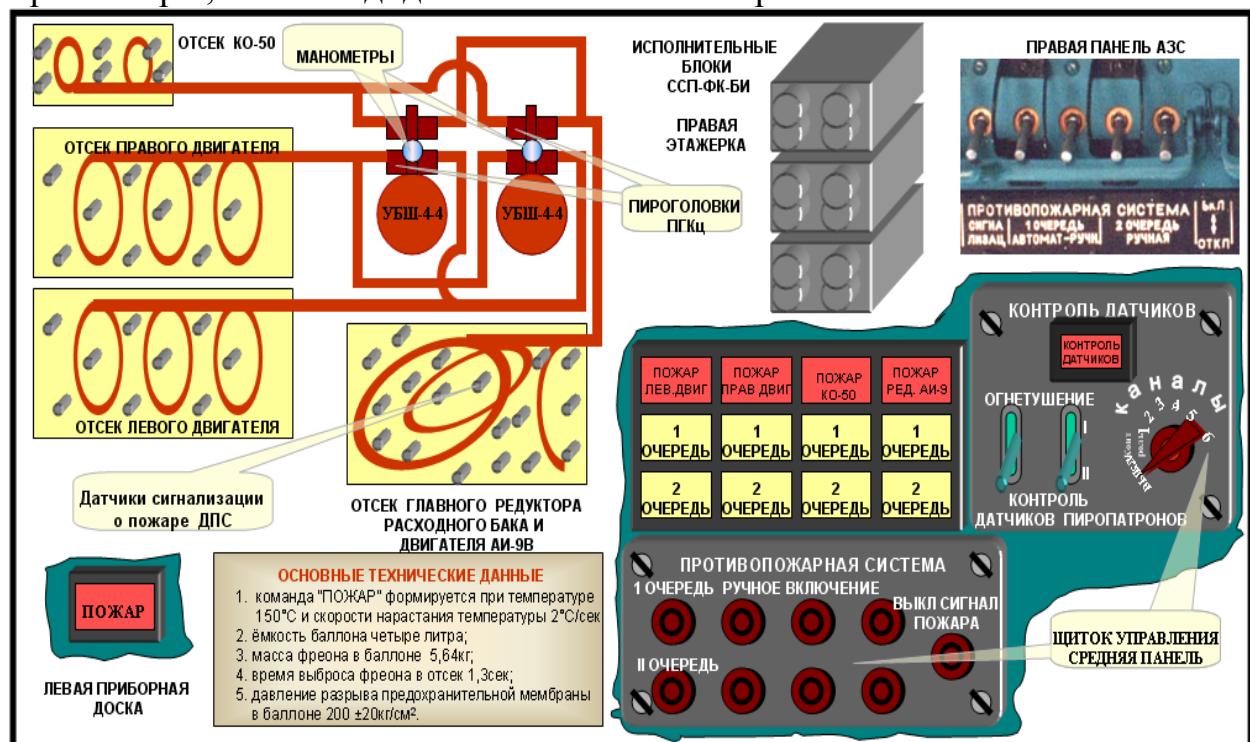Принцип роботи датчика полягає в наступному: при швидкому нагріванні чутливого елемента малоінерційні спаї нагріваються значно швидше інерційних, в результаті чого виникає різниця температур нагрівання спаїв термобатареї, і на виході датчика з'являється термоЕРС.



#### 4. Протипожежна система вертолітоту Н-225

ПС обладнаний системами виявлення надзвичайно високих температур, які можуть привести до пожежі, та достатнім обладнанням для запобігання поширенню пожежі та гасіння пожежі.

Захист від пожежі складається з:

Систем виявлення пожежі для:

- двигунів,
- головного редуктора,
- багажного відсіку,

Системи пожежогасіння для:

- двигунів
- кабіни екіпажу, вантажного відсіку та багажний відсік.

ПРИНЦІП РОБОТИ СИСТЕМИ "ПОЖЕЖА"

Система "Двигуна": 6 датчиків на двигун

Система "Головного редуктора" 2 лінії по 7 датчиків

Система визначення пожежі по 1 на руховий відділ 2 паралельні системи винаходження пожежі для відсіку головного редуктора

Контрольовані зони – це відсіки «Двигун» та «головного редуктора», де важливі ризики виникнення пожежі:

- Висока температура навколошнього середовища

- Наявність ліній легкозаймистої рідини (паливної - масляної - гіdraulічної).

Для кожного відсіку двигуна є система виявлення «пожежі» (системи двигуна 1 і двигуна 2) і дві окремі паралельні системи для відсіку головного редуктора (системи головний редуктор 1 і головний редуктор 2).



Чутливий елемент виявлення являє собою біметалеву пластину датчика температури, який розмикає свої контакти, коли температура досягає аномально високого порогу ( $300^{\circ}\text{C}$  для відсіку головного редуктора -  $300^{\circ}\text{C}$  для зони охолодження двигуна -  $400^{\circ}\text{C}$  для зони нагрівання двигуна).

Система сповіщення про пожежу спрацьовує, коли контакти одного датчика розмикаються (візуальні і звукові сигнали). Пожежні датчики, які розташовані в критичних точках контролюваних зон (з'єднання паливних ліній, відведення вентильованого повітря і т. д.), з'єднані послідовно (для роботи системи сповіщення про пожежу достатньо спрацювання лише одного датчика), що становлять лінію виявлення.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ  
ПОЖАРА ПО 1 НА  
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

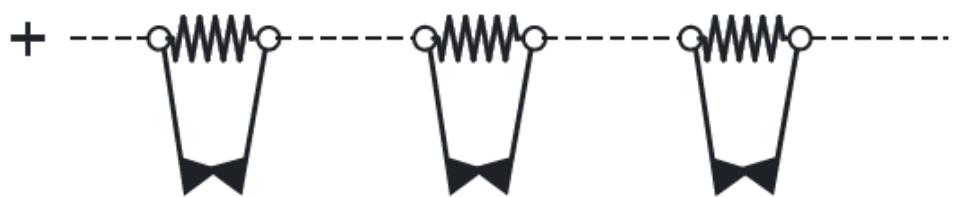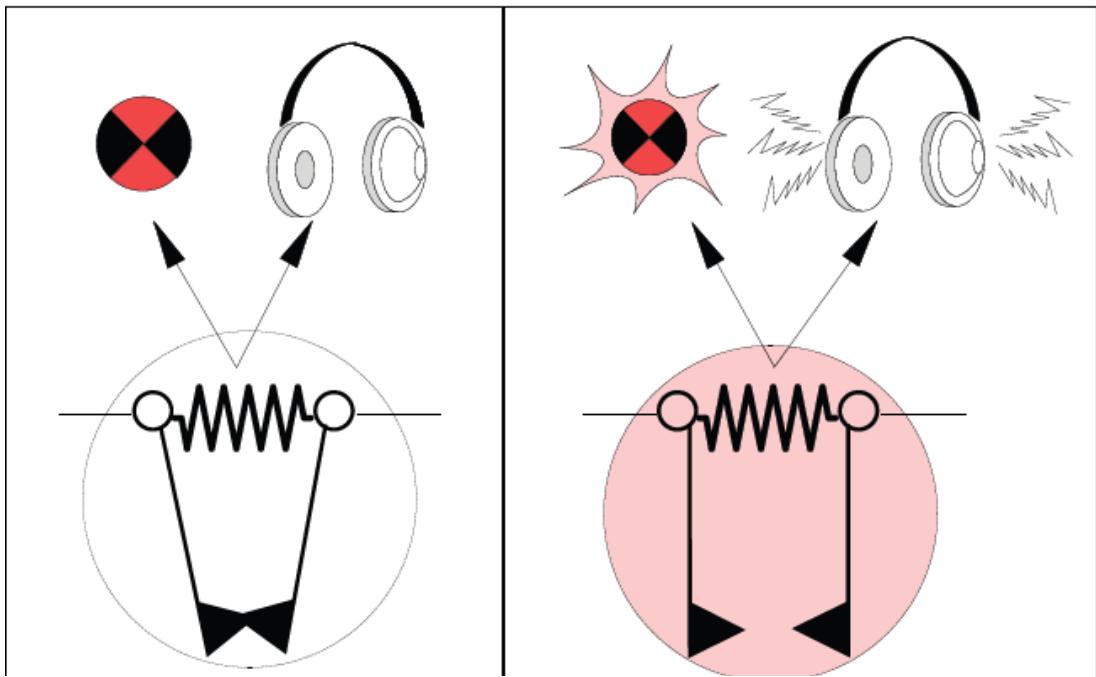2 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА ДЛЯ  
ОТСЕКА ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА






ЛИНИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ "ПОЖАРА"

Оскільки пожежні датчики працюють на розмикання своїх контактів, система виявлення повинна визначати відмінність спрацьовування датчика та випадковий розрив лінії. Це роль резистора R, який підключений до клем кожного датчика:

- датчики «замкнуті»: резистори R шунтовані, а опір лінії низький - один (або більше) датчиків розімкнені:

резистор R підключений послідовно, опір лінії збільшується, працює система попередження «ПОЖЕЖА»

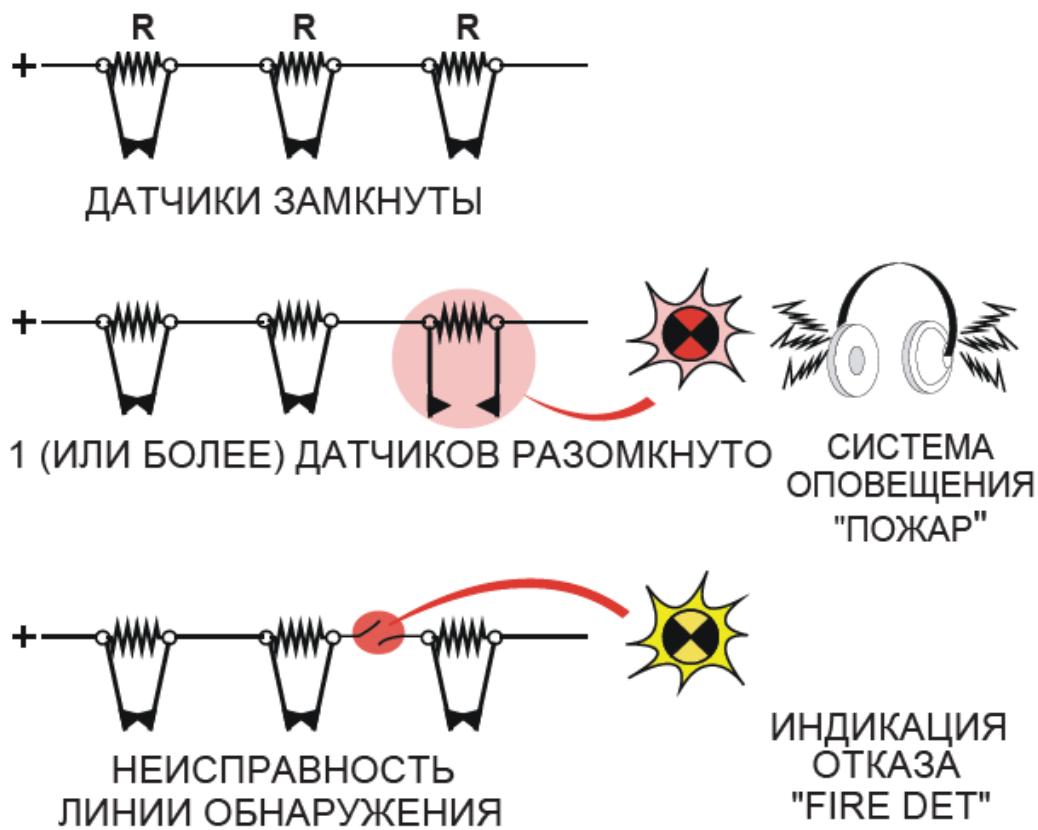- обрив кабелю або датчика від'єднаний (немає контакту): відсутність струму в лінії виявлення, зникнення струму призводить до загоряння контрольної лампи несправності fire detection (FIRE DET)




#### ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМИ ВИНАХОДУ "ПОЖЕЖА"

Повільне зростання температури.

Оскільки температура підвищується повільно, біметалічна пластина (6) отримує стільки ж тепла, скільки біметалічна пластина (1). Обидві біметалічні пластини згинаються однаково. Як тільки поріг виявлення досягнуто, біметалічна пластина (6) перестає контактувати (8), тоді як біметалічна пластина (1) продовжує спотворюватися: контакти (7) роз'єднуються.

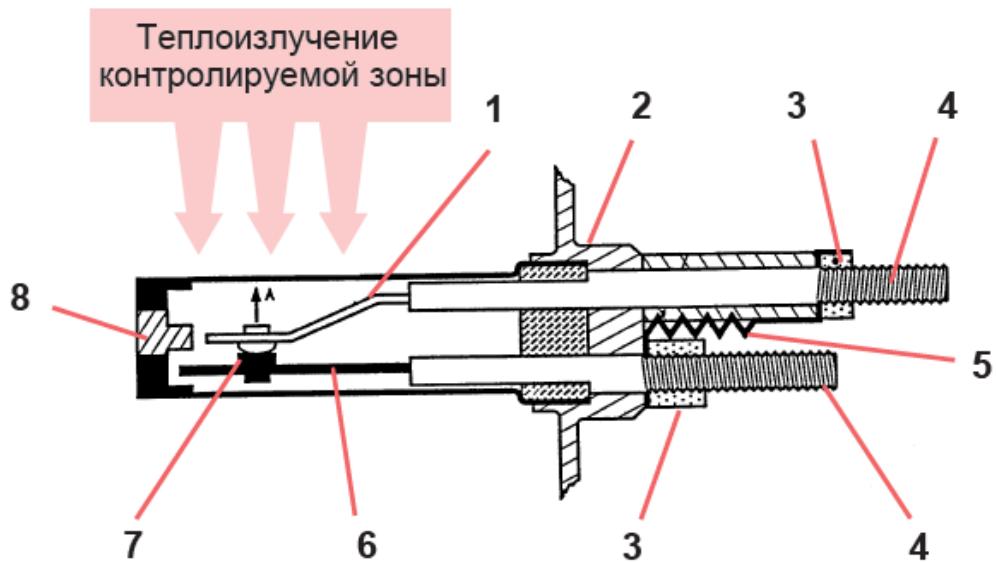Оскільки пожежні датчики працюють на розмикання своїх контактів, система виявлення повинна визначати відмінність спрацьовування датчика та випадковий розрив лінії. Це роль резистора R, який підключений до клем кожного датчика:




Перевірка пожежної системи (FIRE SIMU): резистор R, еквівалентний резистору датчика, вставлений у лінію виявлення (що схоже на імітацію відкриття датчика). Загоряється сигнальна лампа "FIRE", і в ICS (навушниках) лунає звуковий сигнал. - ТЕСТ "ЛІНІЇ": імітується обрив лінії, і має загорітися сигнальна лампа "FIRE DET". ПРИМІТКА. Після включення підсвічування FIRE DET перевірка на вогнестійкість також дозволяє визначити, яка система виявлення несправна: саме на ней не включаються сигнальні вогні FIRE, якщо встановлено FIRE .

Лінію виявлення підключено до друкованої плати виявлення. Друкована плата керує такими показаннями:

- WARN (сигнальна лампа "FIRE" + звуковий сигнал), коли датчик розмикає свої контакти.
- CAUT (попереджувальний індикатор FIRE DET) у разі виявлення обриву лінії або втрати живлення системи.


Для системи виявлення двигунів: коли спалахує сигнальна лампа «FIRE», також загоряються червоні сигнальні лампи на важелі управління відключенням палива та на кнопках пожежогасіння відповідного двигуна. Отже, при виконанні процедури пожежогасіння "двигуна" пілот завжди обов'язково приводить у дію правильний важіль відключення подачі палива та вогнегасник. Індикатор несправності FIRE DET є загальним для всіх систем виявлення. Його можна очистити, натиснувши загальний індикатор CAUT.

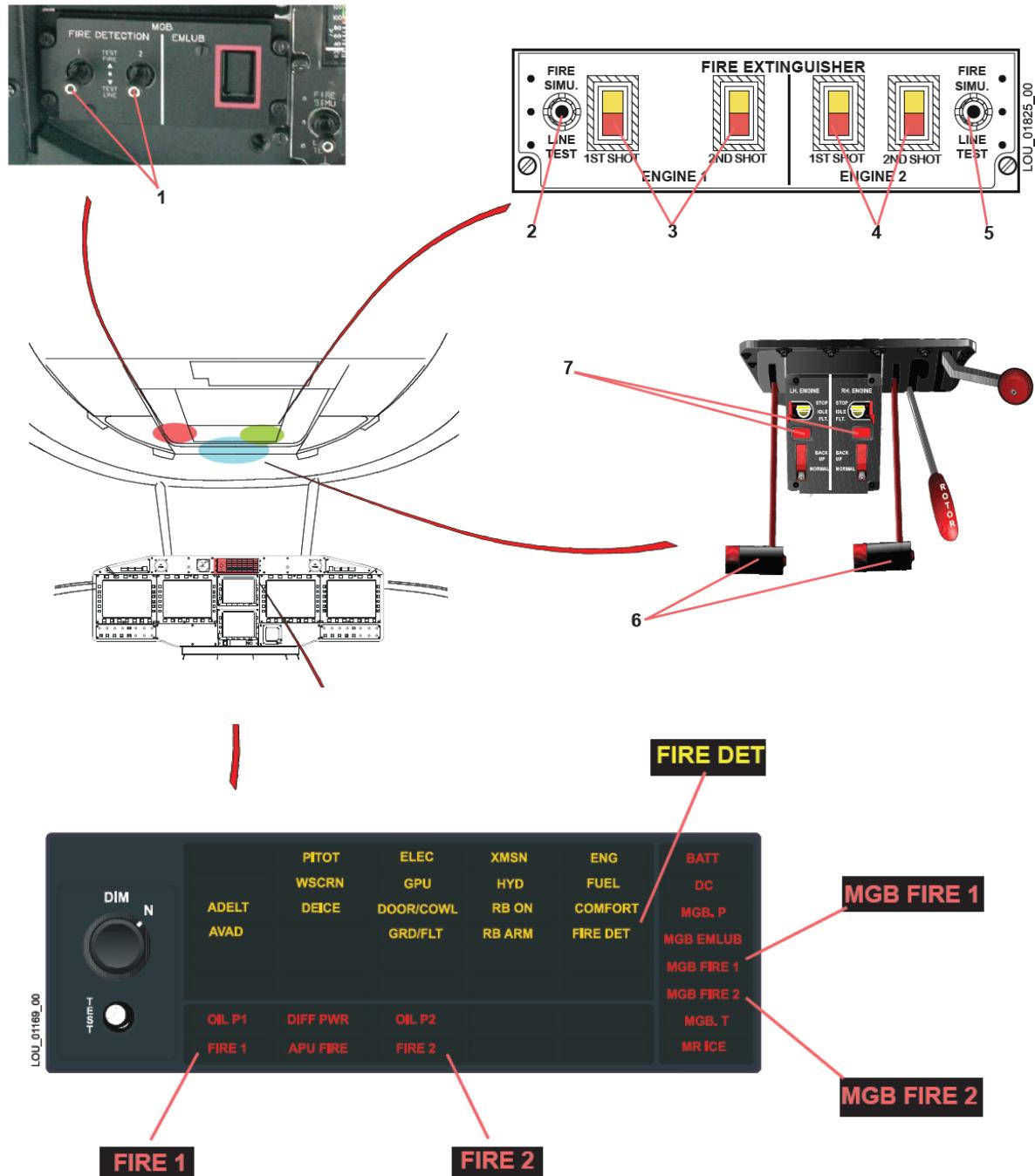



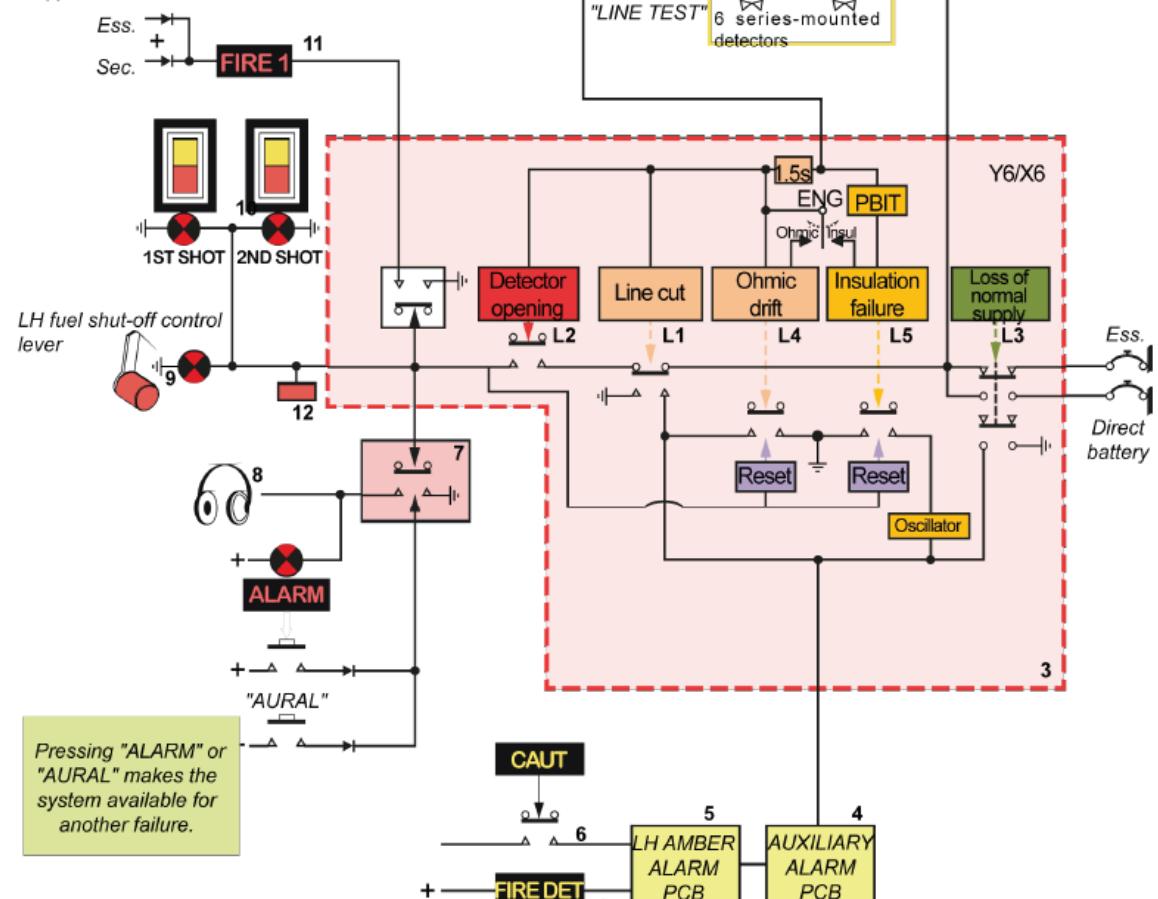
## СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ "ПОЖЕЖА" ДВИГУНА


Представленные изображенные системы двигателя 1 - двигателя 2 идентичны.


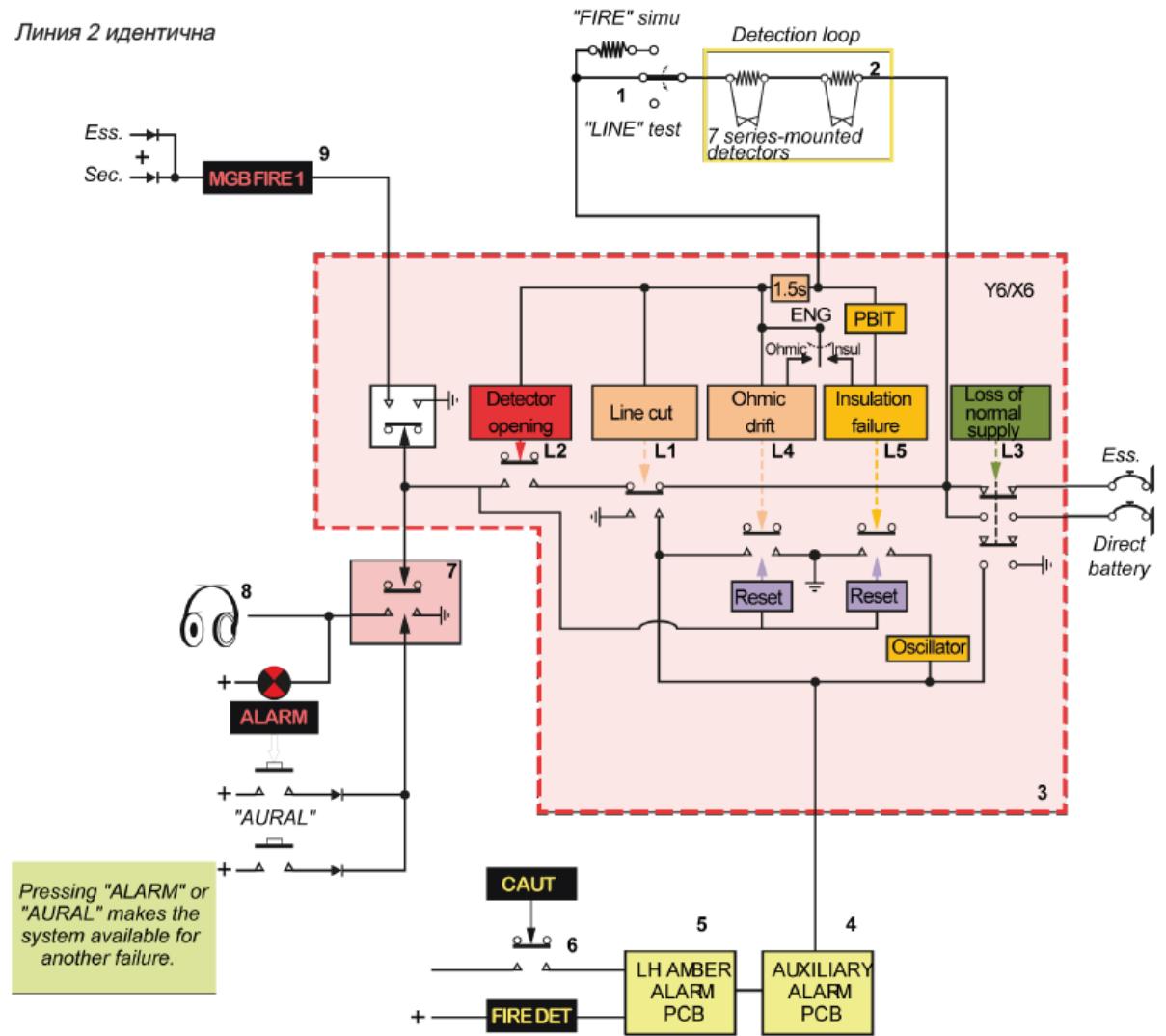
## СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ "ПОЖАРА" ВІДСІКУ ГОЛОВНОГО РЕДУКТОРА



## ПРИНЦІП РОБОТИ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

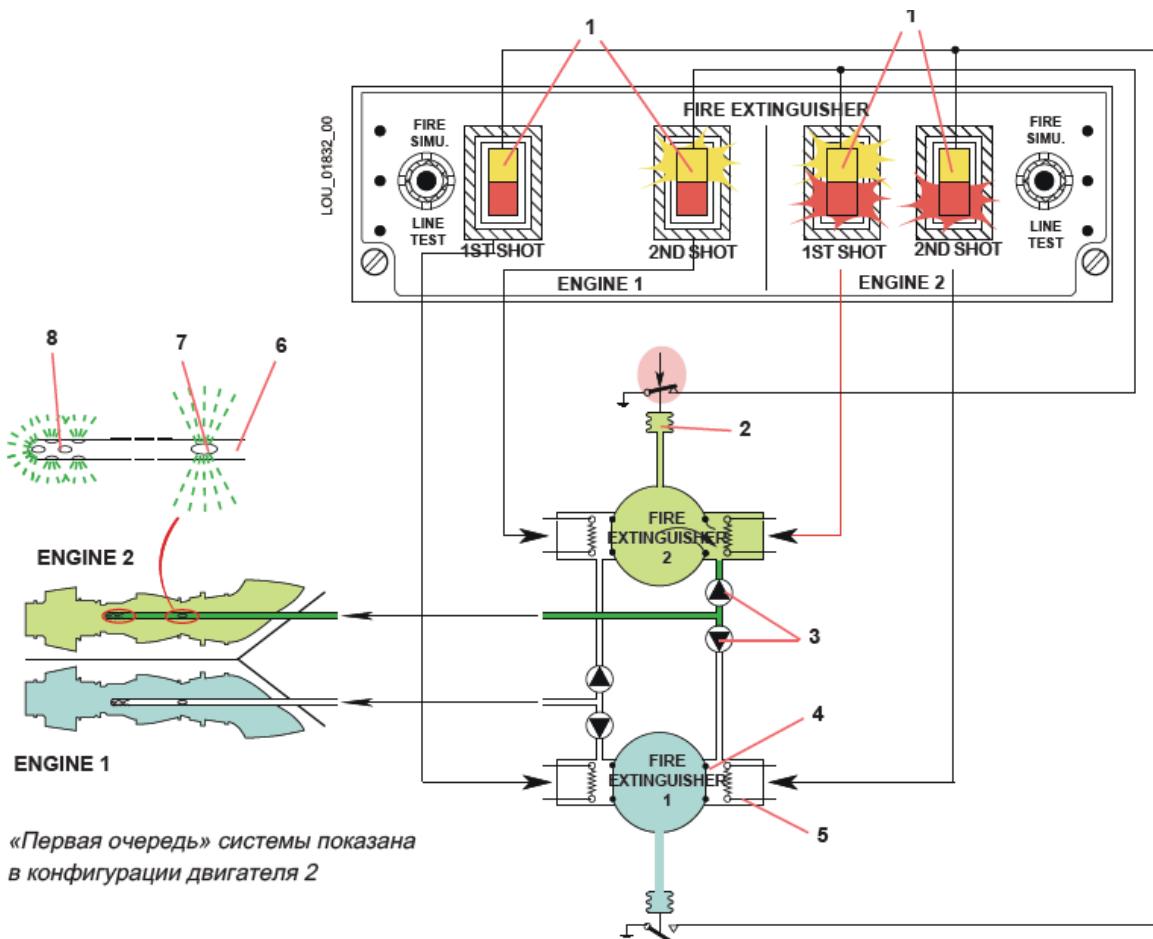

Кожен вогнегасник має дві пироголовки з електропротехнічними піропатронами (5). Коли резистор ударної голівки запитаний, вибух піропатрону руйнує запобіжну мемброму (4), через яку галон виходить під тиском. Кожна система розподілу галону у напрямку дифузорів (6) рухового відсіку з'єднана з ударною головкою на кожному вогнегаснику лінією, забезпечену двома зворотними клапанами (3), що ізолують балони вогнегасників один від одного.

- Натискання кнопки «ДВИГУН 2 - 1-А ЧЕРГА» розряджає вогнегасник 2 у відсіку двигуна 2.
- Натискання кнопки «ДВИГУН 2 - 2-А ЧЕРГА» розряджає вогнегасник 1 у відсіку двигуна 2.
- Натискання кнопки «ДВИГУН 1 - 1-А ЧЕРГА» розряджає вогнегасник 1 у відсіку двигуна 1.
- Натискання кнопки «ДВИГУН 1 - 2-А ЧЕРГА» розряджає вогнегасник 2 у відсіку двигуна 1.

